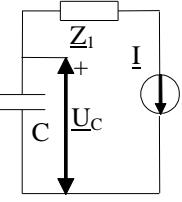
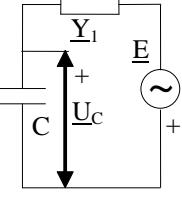
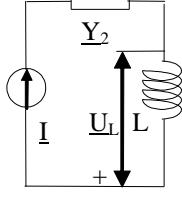
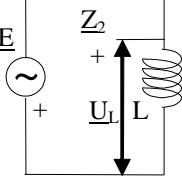
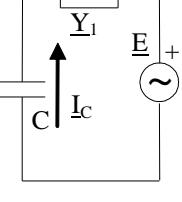
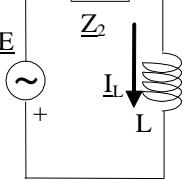


### Zadaci za vežbu - kola naizmeničnih struja - drugi deo

	<p><b>1.</b> U kolu sa slike poznate su sledeće vrednosti:  <math>\underline{Z}_1 = (600+j400) \Omega</math>, <math>B_C = 4 \text{ mS}</math>, <math>f = 50 \text{ Hz}</math>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrediti kompleksnu snagu izvora ukoliko je napon na kondenzatoru <math>\underline{U}_C = 12e^{j\pi/3} \text{ V}</math>.</li> <li>Odrediti vrednost elementa koji treba vezati na red sa generatorom tako da faktor snage kola bude jednak jedinici</li> </ol>
	<p><b>2.</b> U kolu sa slike poznate su sledeće vrednosti:  <math>\underline{Y}_1 = (20+j15) \text{ mS}</math>, <math>X_C = 20 \Omega</math>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrediti kompleksnu snagu izvora ukoliko je napon na kondenzatoru <math>u_c = 9\sqrt{2} \sin\left(10^3 \cdot t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ V}</math>.</li> <li>Odrediti vrednost elementa koji treba vezati paralelno generatoru tako da faktor snage kola bude jednak jedinici</li> </ol>
	<p><b>3.</b> U kolu sa slike poznate su sledeće vrednosti:  <math>\underline{Y}_2 = (40+j60) \text{ mS}</math>, <math>X_L = 100 \Omega</math>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrediti kompleksnu snagu izvora ukoliko je napon na zavojnici <math>u_L = 12\sqrt{2} \sin\left(10^3 \cdot t + \frac{2\pi}{3}\right) \text{ V}</math>.</li> <li>Odrediti vrednost elementa koji treba vezati na red sa generatorom tako da faktor snage kola bude jednak jedinici</li> </ol>
	<p><b>4.</b> U kolu sa slike poznate su sledeće vrednosti:  <math>\underline{Z}_2 = (32+j24) \Omega</math>, <math>B_L = 20 \text{ mS}</math>, <math>f = 50 \text{ Hz}</math>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrediti kompleksnu snagu izvora ukoliko je napon na zavojnici <math>\underline{U}_L = 6e^{j\pi/6} \text{ V}</math>.</li> <li>Odrediti vrednost elementa koji treba vezati paralelno generatoru tako da faktor snage kola bude jednak jedinici</li> </ol>
	<p><b>5.</b> U kolu sa slike poznate su sledeće vrednosti:  <math>\underline{Y}_1 = (20+j10) \text{ mS}</math>, <math>X_C = 20 \Omega</math>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrediti kompleksnu snagu izvora ukoliko je struja kroz kondenzator <math>i_c = 9\sqrt{2} \sin\left(10^3 \cdot t + \frac{\pi}{3}\right) \text{ mA}</math>.</li> <li>Odrediti vrednost elementa koji treba vezati paralelno generatoru tako da faktor snage kola bude jednak jedinici</li> </ol>
	<p><b>6.</b> U kolu sa slike poznate su sledeće vrednosti:  <math>\underline{Z}_2 = (40+j60) \Omega</math>, <math>B_L = 40 \text{ mS}</math>, <math>f = 50 \text{ Hz}</math>.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Odrediti kompleksnu snagu izvora ukoliko je struja kroz zavojnicu <math>\underline{I}_L = 20e^{j\pi/6} \text{ mA}</math>.</li> <li>Odrediti vrednost elementa koji treba vezati paralelno generatoru tako da faktor snage kola bude jednak jedinici</li> </ol>

*Rešenja zadatka - kola naizmeničnih struja - drugi deo*

	<p>1.</p> $\underline{S} = 1,42 \cdot e^{j14,04^\circ} \text{ VA}$ $C = 21,2 \mu\text{F}$
	<p>2.</p> $\underline{S} = 11,02 \cdot e^{-j53,97^\circ} \text{ VA}$ $L = 67,3 \text{ mH}$
	<p>3.</p> $\underline{S} = 1,28 \cdot e^{j85,03^\circ} \text{ VA}$ $C = 11,3 \mu\text{F}$
	<p>4.</p> $\underline{S} = 1,16 \cdot e^{j66,61^\circ} \text{ VA}$ $C = 36,24 \mu\text{F}$
	<p>5.</p> $\underline{S} = 4,6 \cdot e^{-j45^\circ} \text{ mVA}$ $L = 80 \mu\text{H}$
	<p>6.</p> $\underline{S} = 37,6 \cdot e^{j64,8^\circ} \text{ mVA}$ $C = 30,66 \mu\text{F}$