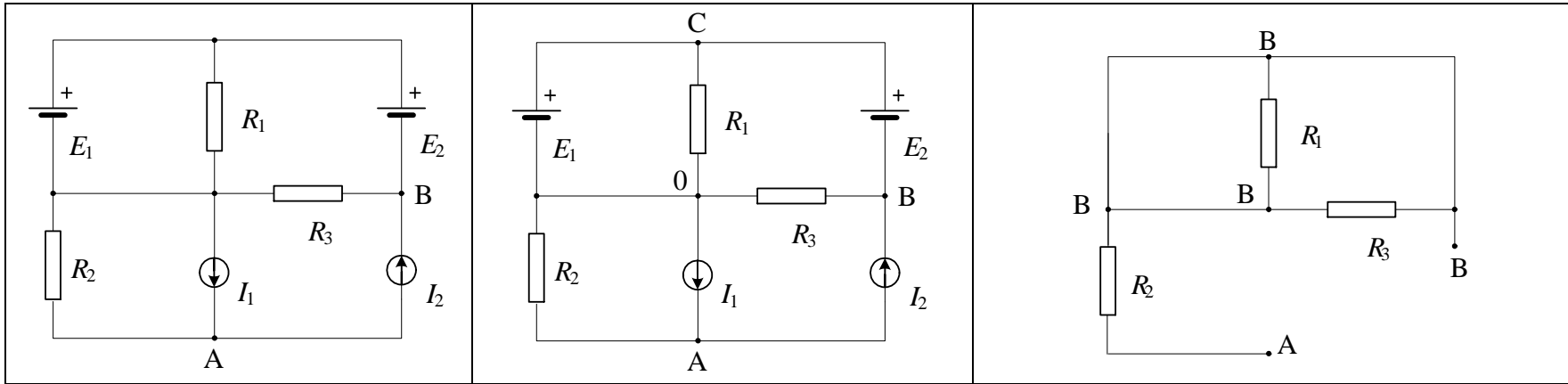


1. Vrednosti elemenata kola prikazanog na slici 1 su:  $R_1=1400 \Omega$ ,  $R_2= 100 \Omega$ ,  $R_3= 600 \Omega$ ,  $E_1 = 14 \text{ V}$ ,  $E_2 = 12 \text{ V}$ ,  $I_1 = 20 \text{ mA}$ ,  $I_2 = 30 \text{ mA}$ .

a) Kojom metodom se kolo sa slike može optimalno analizirati? Obrazložiti.

b) Odrediti ekvivalentni Tevenenov generator (optimalnom metodom) između tačaka A i B.



$$\begin{aligned}
 n_g &= 7 \\
 n_{\check{c}} &= 4 \\
 n_{ks} &= 7 - (4 - 1) = 4 \\
 n_{jks} &= n_{ks} - n_{I_s} = 2 \\
 n_{n\check{c}} &= 4 - 1 = 3 \\
 n_{jn\check{c}} &= n_{n\check{c}} - n_E = 1
 \end{aligned}$$





$$\begin{aligned}
 V_B &= -E_2 + E_1 = 2 \text{ V} \\
 V_C &= E_1 = 14 \text{ V} \\
 \left(\frac{1}{R_2}\right) \cdot V_A &= I_1 - I_2 \\
 V_A &= -1 \text{ V} \\
 E_T = U_{AB} &= V_A - V_B = -3 \text{ V}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 R_T &= R_2 \\
 R_T &= 100 \Omega
 \end{aligned}$$

2. Za kolo dato na slici 2 poznato je:  $I_g=10 \text{ mA}$ ,  $E_1=10 \text{ V}$   $R_1=R_2=500 \Omega$  i  $C=1 \mu\text{F}$ . U trenutku  $t=0^-$  oba prekidača su otvorena, a napon na kondenzatoru je jednak nuli. U trenutku  $t_0=0$  prekidač  $P_2$  se zatvori ( $P_1$  ostaje otvoren), a u trenutku  $t_1=1\text{ms}$  zatvara se prekidač  $P_1$ , a otvara  $P_2$ .



a) Naći napon i struju kondenzatora u trenutku  $t_2=3\text{ms}$ .

b) Nacrtati oblik napona i struje na kondenzatoru.

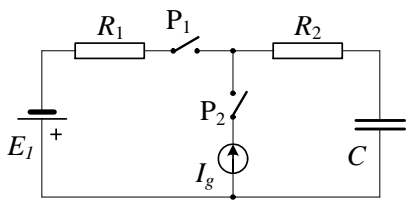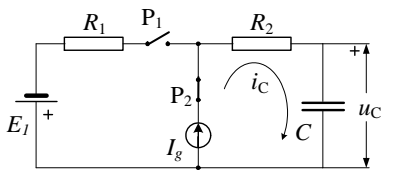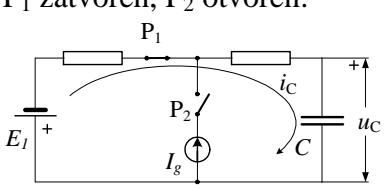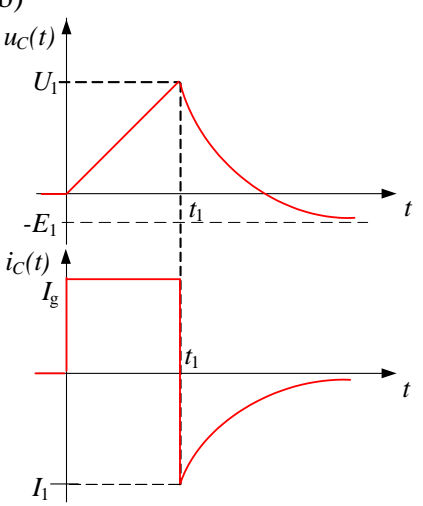 <p>a) Stacionarno stanje:</p> $i_C(t=0^-) = 0$ $u_C(t=0^-) = 0$ <p><math>P_2</math> zatvoren, <math>P_1</math> otvoren:</p>  $i_C = I_g$ $i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt} = I_g$ $\int du_C = \frac{I_g}{C} \cdot \int dt$ $u_C = \frac{I_g}{C} \cdot t + K$ $u_C(t=0^-) = u_C(t=0^+) = 0 \Rightarrow K = 0$ $u_C(t) = \frac{I_g}{C} \cdot t$ $u_C(t_1^-) = U_1 = 10 \text{ V}$	<p><math>P_1</math> zatvoren, <math>P_2</math> otvoren:</p>  $(R_1 + R_2) \cdot i_C + u_C = -E_1$ $i_C = C \cdot \frac{du_C}{dt}$ $(R_1 + R_2) \cdot C \cdot \frac{du_C}{dt} + u_C = -E_1$ $u_C = u_{C_p} + u_{C_h}$ $u_{C_p} = -E_1$ $\int \frac{du_{C_h}}{u_{C_h}} = -\frac{1}{(R_1 + R_2) \cdot C} \cdot \int dt$ $u_{C_h} = K \cdot e^{-\frac{1}{(R_1 + R_2) \cdot C} t}$ $u_C = K \cdot e^{-\frac{1}{(R_1 + R_2) \cdot C} t} - E_1$ $u_C(t=t_1^-) = u_C(t=t_1^+) = U_1 \Rightarrow$ $U_1 = K \cdot e^{-\frac{1}{(R_1 + R_2) \cdot C} t_1} - E_1$ $K = (U_1 + E_1) \cdot e^{\frac{1}{(R_1 + R_2) \cdot C} t_1}$ $u_C = (U_1 + E_1) \cdot e^{-\frac{(t-t_1)}{(R_1 + R_2) \cdot C}} - E_1$ $u_C(t=t_2) = -7,29 \text{ V}$	<p>b)</p> 	
--	--	---	--


3. Uređaj koji možemo predstaviti paralelno vezanim RLC kolom napaja se preko izvora naizmenične struje  $\underline{I}$ , kao što je prikazano na slici 3. Poznate su sledeće vrednosti elemenata:  $\underline{I} = e^{j5\pi/6}$  mA na frekvenciji  $f = 2$  kHz,  $R = 125 \Omega$ ,  $X_C = 125 \Omega$ ,  $X_L = 500 \Omega$ .

- Izračunati struju uređaja u vremenskom domenu i napon na uređaju u kompleksnom i vremenskom domenu.
- Kolika je kompleksna snaga koju uređaj troši?
- Naći vrednost elementa koji treba vezati redno generatoru tako da faktor snage kola bude jednak jedinici.

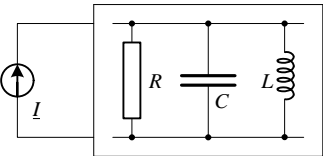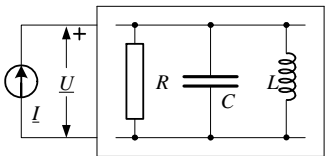		
<p>a)</p> $\underline{Y} = \frac{1}{R} + j \cdot \left( \frac{1}{B_C} - \frac{1}{B_L} \right)$ $\underline{Y} = (8 + j \cdot 6) \text{ mS}$ $\underline{Y} = 10 \cdot e^{j36,87^\circ} \text{ mS}$ $\underline{U} = \frac{\underline{I}}{\underline{Y}} = 0,1 \cdot e^{j113,13^\circ} \text{ V}$ $i(t) = \sqrt{2} \cdot \cos(12560 \cdot t + 150^\circ) \text{ mA}$ $u(t) = 0,1 \cdot \sqrt{2} \cdot \cos(12560 \cdot t + 113,13^\circ) \text{ V}$	<p>b)</p> $\underline{S} = \underline{U} \cdot \underline{I}^*$ $\underline{S} = 0,1 \cdot e^{-j36,87^\circ} \text{ mVA}$	<p>c)</p> $Q = -60 \text{ mVA}$ $Q_k = -Q = 60 \text{ mVA} \Rightarrow \text{zavojnica}$ $Q_k = I^2 \cdot \omega \cdot L$ $L = \frac{Q_k}{I^2 \cdot \omega} = 4,77 \text{ H}$

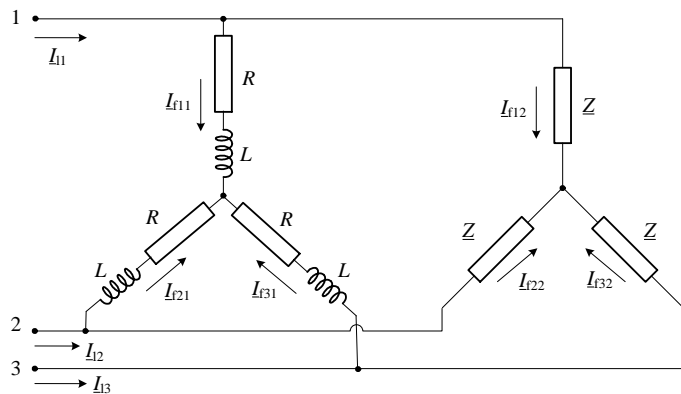4. Tri identične impedanse vezane u zvezdu vrednosti  $R=10\ \Omega$  i  $L=100\ \text{mH}$  i tri identične impedanse  $\underline{Z}=(20+j8)\ \Omega$  takođe vezane u zvezdu priključene su na isti trofazni sistem linijskih napona  $U=380\text{V}$  i frekvencije  $f=50\text{Hz}$  (slika 4). Izračunati:

- Sve linijske i fazne struje u kolu.
- Ukupnu kompleksnu snagu koju ove impedanse troše.



a)

$$U_f = \frac{U}{\sqrt{3}} = 219,4\text{V}$$

$$\underline{Z}_1 = R + j \cdot \omega \cdot L = (10 + j \cdot 31,4)\ \Omega = 32,95 \cdot e^{j72,33^\circ}\ \Omega$$

$$\underline{U}_{f1} = U_f \cdot e^{-j0^\circ}$$

$$\underline{U}_{f2} = U_f \cdot e^{-j120^\circ}$$

$$\underline{U}_{f3} = U_f \cdot e^{-j240^\circ}$$

$$\underline{I}_{f11} = \frac{\underline{U}_{f1}}{\underline{Z}_1} = 6,66 \cdot e^{-j72,33^\circ}\ \text{A} = (2,02 - j \cdot 6,35)\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{f21} = \frac{\underline{U}_{f2}}{\underline{Z}_1} = 6,66 \cdot e^{-j192,33^\circ}\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{f31} = \frac{\underline{U}_{f3}}{\underline{Z}_1} = 6,66 \cdot e^{-j312,33^\circ}\ \text{A}$$

$$\underline{Z} = 21,54 \cdot e^{j21,8^\circ}\ \Omega$$

$$\underline{I}_{f12} = \frac{\underline{U}_{f1}}{\underline{Z}} = 10,18 \cdot e^{-j21,8^\circ}\ \text{A} = (9,45 - j \cdot 3,78)\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{f22} = \frac{\underline{U}_{f2}}{\underline{Z}} = 10,18 \cdot e^{-j141,8^\circ}\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{f32} = \frac{\underline{U}_{f3}}{\underline{Z}} = 10,18 \cdot e^{-j261,8^\circ}\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{l1} = \underline{I}_{f11} + \underline{I}_{f12} = (11,47 - j \cdot 10,13)\ \text{A} = 15,3 \cdot e^{-j41,45^\circ}\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{l2} = \underline{I}_{f21} + \underline{I}_{f22} = 15,3 \cdot e^{-j161,45^\circ}\ \text{A}$$

$$\underline{I}_{l3} = \underline{I}_{f31} + \underline{I}_{f32} = 15,3 \cdot e^{-j281,45^\circ}\ \text{A}$$

b)

$$\underline{S}_1 = 3 \cdot U_f \cdot I_{f1} \cdot \cos \varphi_1 + j \cdot 3 \cdot U_f \cdot I_{f1} \cdot \sin \varphi_1 = (1331 - j \cdot 4177)\ \text{VA}$$

$$\underline{S}_2 = 3 \cdot U_f \cdot I_{f2} \cdot \cos \varphi_2 + j \cdot 3 \cdot U_f \cdot I_{f2} \cdot \sin \varphi_2 = (6221 - j \cdot 2488)\ \text{VA}$$

$$\underline{S} = \underline{S}_1 + \underline{S}_2 = (7552 - j \cdot 6665)\ \text{VA}$$